
 


1. (a) EN


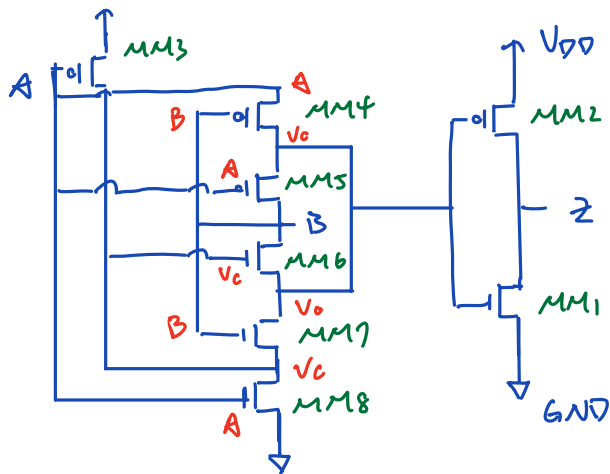


transistor-level diagrams :






truth table :

A	B	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

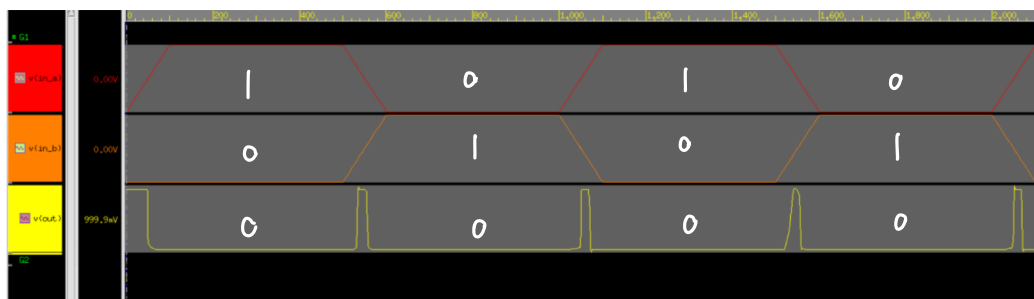
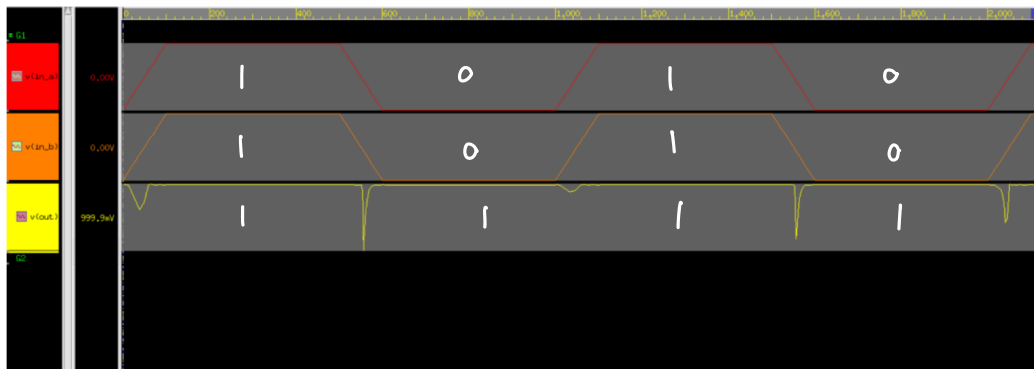


(b) FA

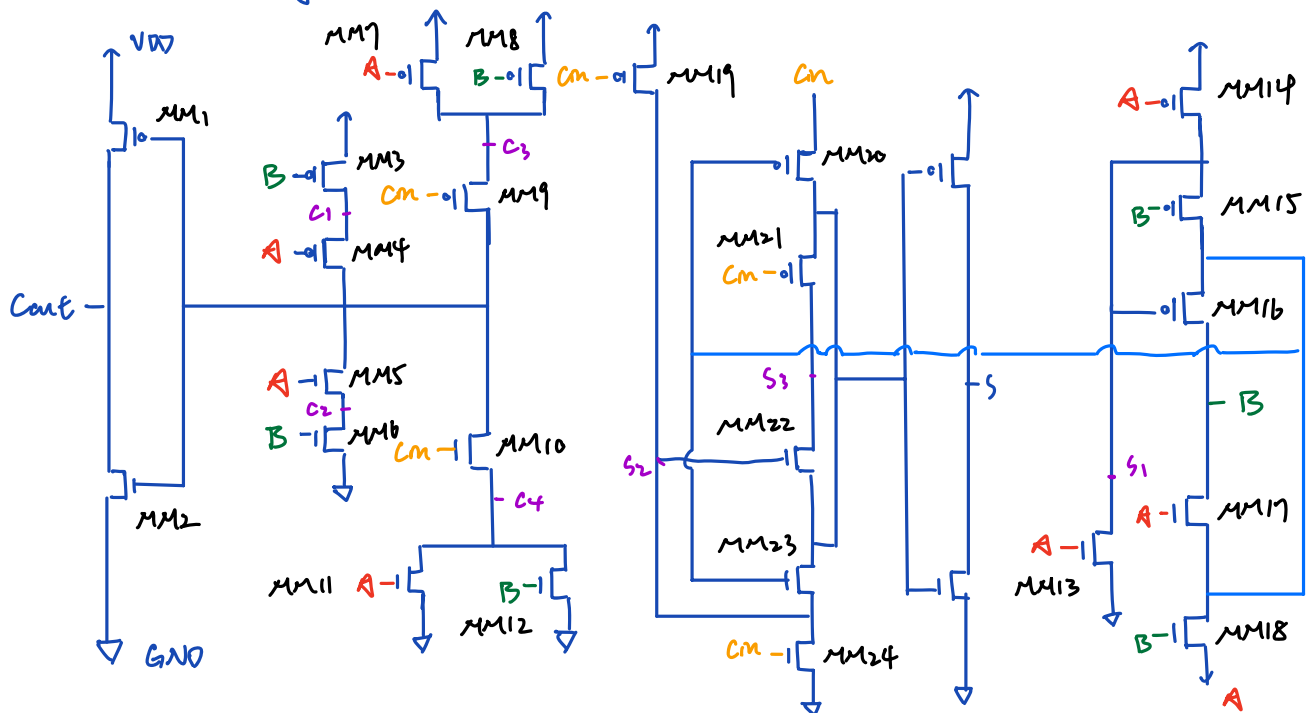  


truth table:

A	B	Cin	Count	S
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
0	1	0	0	1
1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
1	0	1	1	0
0	1	1	1	0
1	1	1	1	1

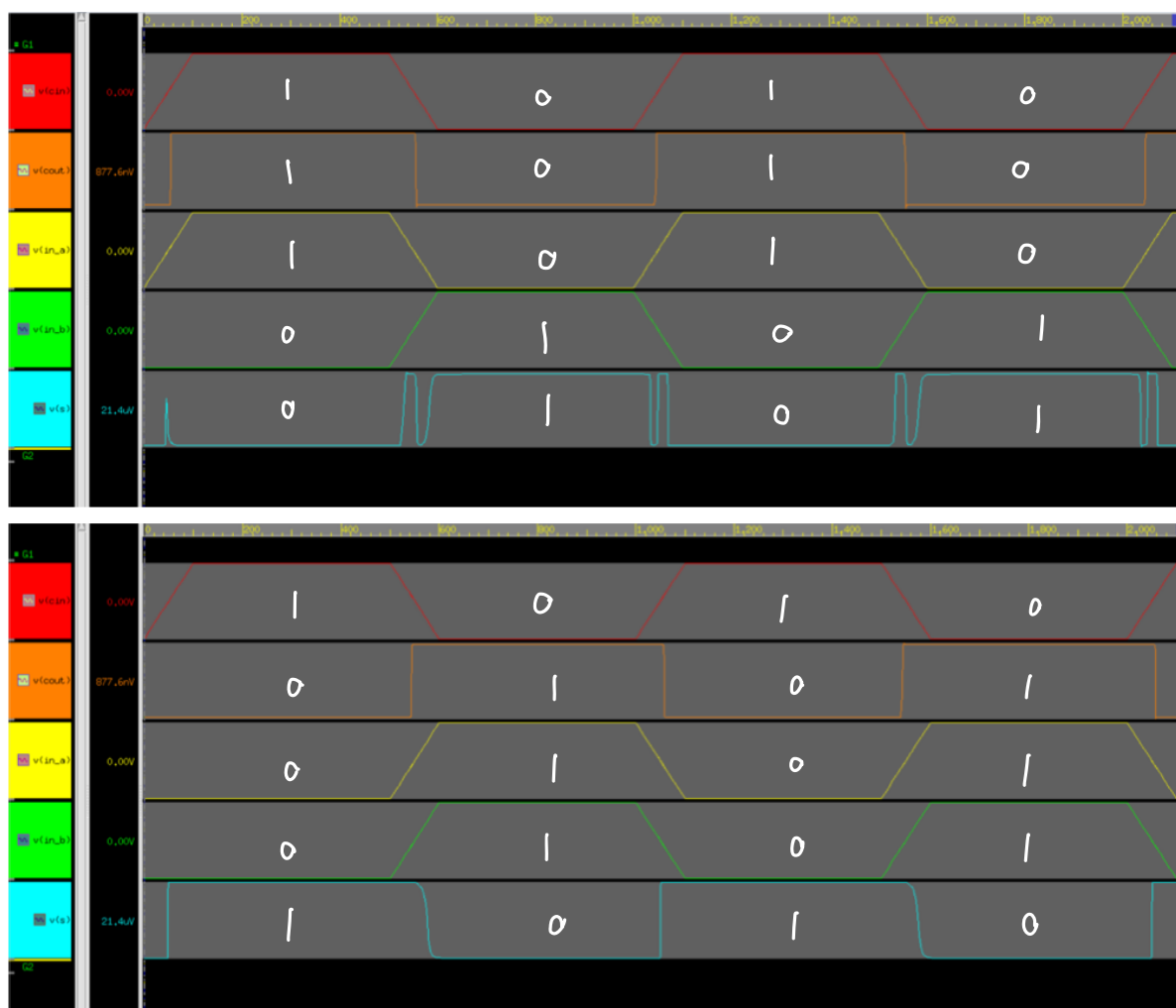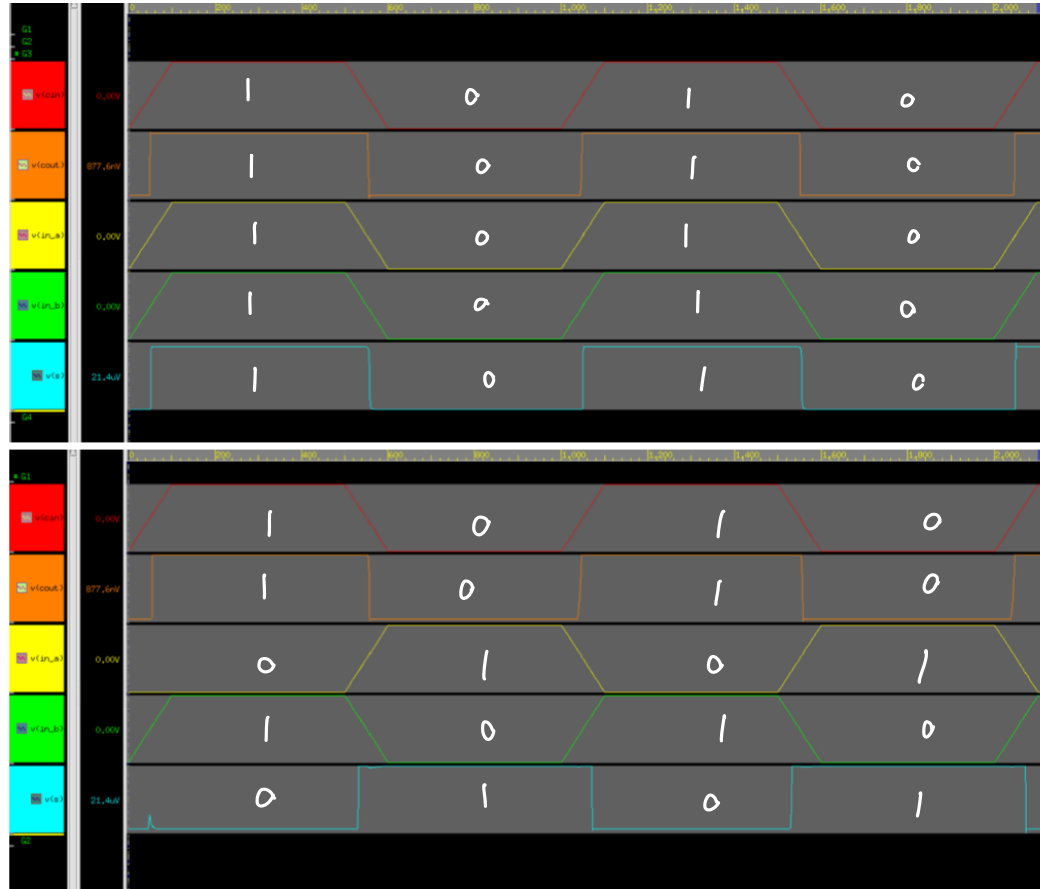


2. (a)

 


assume that $\mu_n = 2\mu_p$

for falling delays (worst case)

 


$$t_{pdf} = \frac{R}{2} \cdot 6C + \left(\frac{R}{2} + \frac{R}{2}\right) \cdot 8C + \left(\frac{R}{2} + \frac{R}{2}\right) 4C$$


$$= 15RC \#$$

 

→

 

for rising delays (worst case)

 

$$t_{pdr} = \frac{R}{2} \cdot 4C + \left(\frac{R}{2} + \frac{R}{2}\right) (8C + 6C)$$

$$= 16RC \#$$

3. for n_1 , $P_{n1} = \frac{1}{2}$, $\alpha = P_{n1} \cdot \overline{P_{n1}} = \frac{1}{4} \#$

for n_2 , $n_2 = (A \cdot n_1)' = A' + n_1' \Rightarrow P_{n2} = \frac{3}{4}$, $\alpha = P_{n2} \cdot \overline{P_{n2}} = \frac{3}{16} \#$

for n_3 , $n_3 = (D + n_1)' = n_1' D' \Rightarrow P_{n3} = \frac{1}{4}$, $\alpha = P_{n3} \cdot \overline{P_{n3}} = \frac{3}{16} \#$

for n_4 , $n_4 = n_1' \Rightarrow P_{n4} = \frac{1}{2}$, $\alpha = P_{n4} \cdot \overline{P_{n4}} = \frac{1}{4} \#$

for n_5 , $n_5 = (n_2 \cdot n_3)' = n_2' + n_3' = A n_1 + D n_1 = n_1 (A + D) \Rightarrow P_{n5} = \frac{3}{4}$, $\alpha = P_{n5} \cdot \overline{P_{n5}} = \frac{3}{16} \#$

B	C	A	D	n_1	n_2	n_3	n_5	B	C	A	D	n_1	n_2	n_3	n_5
0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1

B	C	A	D	n_1	n_2	n_3	n_5
---	---	---	---	-------	-------	-------	-------

1	0	0	0	1	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

1	0	0	1	1	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

1	0	1	1	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

1	0	1	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

B	C	A	D	n_1	n_2	n_3	n_5
---	---	---	---	-------	-------	-------	-------

1	1	0	0	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

1	1	0	1	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

1	1	1	1	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

1	1	1	0	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---